
计时器说明

端口定义:

名称	方向	说明
clk	I	时钟信号
reset	I	重置信号
Addr	I	输入地址
WE	I	是否写计时器
Din	I	数据输入
Dout	О	数据输出
IRQ	О	模拟的中断信号

状态转移图:

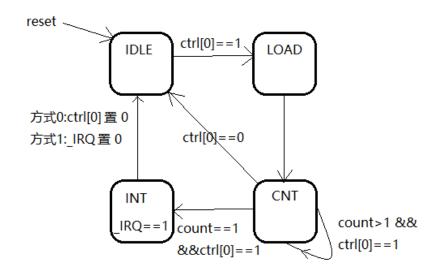

说明:

内置主要有 3 个寄存器: ctrl, present, count, 对应 mem[0], mem[1], mem[2]. 此外还有_IRQ 寄存器, 输出的中断定义为_IRQ & ctrl[3]

一共有 4 个状态: IDLE、LOAD、CNT、INT.

时钟上跳沿时,如果有写使能,优先响应写寄存器的操作。如果不需要

写,就按照状态来转移。

IDLE 是初始态,如果 ctrl[0]==0 就转到 LOAD,把 present 寄存器的值保存到 count 寄存器,方便倒数。到 CNT 时,如果 ctrl[0]==0,直接回 IDLE。不为 0 就倒数。倒数结束以后,转到 INT。此时_IRQ 置 1,就是说如果 ctrl[3]也为 1,就有中断信号了。在 INT 阶段,如果 ctrl[2:1]==0 (方式 0),就把 ctrl[0]置 0;否则把_IRQ 置 0(方式 1),此时没有中断。方式 0 会保持中断,由于 ctrl[0]为 0,需要外界操作(写寄存器)来改变状态,否则就一直在这个状态。 方式 1 如果没有外界操作,由于没有改动 ctrl[0],会继续到下一个状态。

注意:

用户只能改 ctrl(控制状态转移),present(控制倒数的时间)寄存器,而不能改 count 寄存器。如果不慎改动 count,会使得定时错乱。此时需要外界的中断异常处理来避免这种情况。

任意时钟上沿,用户的改变的优先级高,内部的循环优先级低。